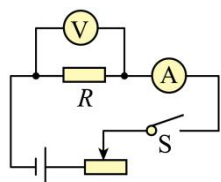


8. 如图所示，探究“电流跟电压的关系”实验中，下列说法不正确的是（ ）



- A. 探究电流跟电压的关系时，需要控制导体的电阻一定
- B. 滑动变阻器可以起到改变定值电阻两端电压的作用
- C. 实验的结论是：电流跟电压成反比
- D. 多次实验是为了得到电流跟电压之间的定量关系