

6. 关于家庭电路，下列说法不正确的是（ ）

- A. 各用电器之间都是串联的
- B. 控制灯的开关接在火线与灯之间
- C. 工作的用电器越多，总功率越大
- D. 当发现有人触电时，应及时切断电源